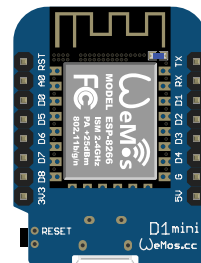
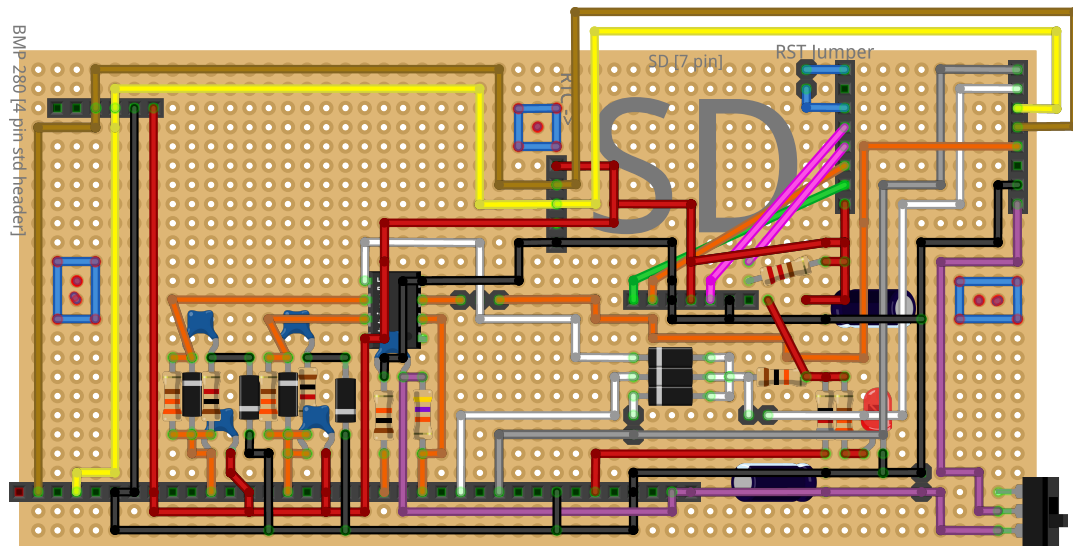


- (x) Jumper para interromper barramento RX serial do ESP8266
- (x) jumper no pino attiny que recebe sinal de solicitação de serial vindo do esp*
- (x) jumper entre RST e D0 para reset

* vai a trilha até próximo ao attiny, e lá coloco um pino para encaixar e fechar o circuito



Serial Jumper